

CS2100 Tutorial 9

AY 24/25 Sem 2 — github/omgeta

Q1. (a.) $TA = (A' + B)' = A \cdot B'$, $DB = A' + B$

A	B	p	TA	DB	A+	B+
0	0	1	0	1	0	1
0	1	0	0	1	0	1
1	0	0	1	0	0	0
1	1	1	0	1	1	1

(b.) After 3 cycles, we are at state 1 with output 100

(c.) Sinks: states 1 and 3

(d.) State 3

Q2. $JA = B \cdot x' + B' \cdot x = B \oplus x$

$KA = 1$

$A' \cdot x' + A \cdot x$

$KB = 1$

Present state		Input x	Next state		Flip-flop A		Flip-flop B	
A	B		A ⁺	B ⁺	JA	KA	JB	KB
0	0	0	0	1	0	d	1	d
0	0	1	1	0	1	d	0	d
0	1	0	1	0	1	d	0	d
0	1	1	0	0	d	1	0	d
1	0	0	0	0	d	1	0	d
1	0	1	0	1	d	1	1	d
1	1	0	d	d	d	d	d	d
1	1	1	d	d	d	d	d	d

Q3. (a.) $DA = A \cdot B' + A \cdot C' + A' \cdot B \cdot C \cdot D$


$TB = C$

$TC = A' + B' + C'$

$JD = B \cdot C$


$KD = A \cdot B \cdot C$

(b.) Solution:

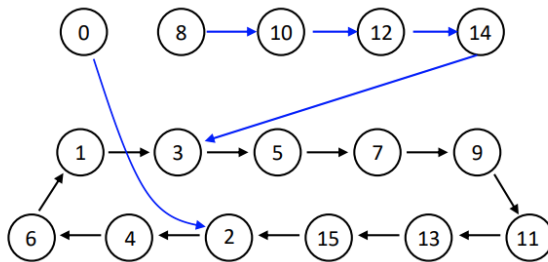

(c.) Yes; as unused states transition to used states after finite number of cycles

Q4. (a.) Solution:

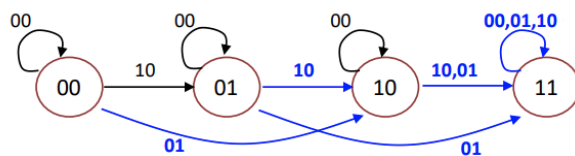

(b.) $DA = A + y + B \cdot x$

$DB = B \cdot x' + B' \cdot x + A \cdot y + A \cdot x$